

# TSB

1) HP:  $\omega_p = 300$  (como en  $\omega_m = 100$  Hz) Normalizado  $\omega_p = 1$   $\omega_m = \frac{1}{3}$

Prototipo Paso Bajas:  $\omega_m = 3$   $K = 1$

Es un sistema de Bajas que se comporta como LP para que en altas frecuencias la magnitud sea suficiente por lo que se quiere que se comporte como TSB y por eso, el denominador será de 3er orden

3er orden  $T(s) = \frac{s^2 + \omega_m^2}{s^3 + a s^2 + b s + c^2}$   $\omega_m = 3$

EB + LP 1er orden:  $\frac{s^2 + \omega_m^2}{s^2 + \frac{\omega_p}{Q_p} s + \omega_p^2} \cdot \frac{1}{s + \omega_p}$

HP orden 3  $2 \cos \frac{\pi}{3} = \frac{\omega_p}{Q_p} = 1 \rightarrow$  Denominador:  $s^2 + s + 1$

$(s^2 + s + 1)(s + 1) = s^3 + 2s^2 + 2s + 1$


$T(s) = \frac{s^2 + 3^2}{(s^2 + s + 1)(s + 1)} = \frac{(s^2 + 3^2)}{(s^3 + 2s^2 + 2s + 1)}$

Convertir a Paso Altos

$\left( \frac{1}{s^2} + 9 \right) = \frac{1}{s^2} (1 + 9s^2)$


$\frac{1}{s^3} + \frac{2}{s^2} + \frac{2}{s} + 1 = \frac{1}{s^3} (1 + 2s + 2s^2 + s^3)$

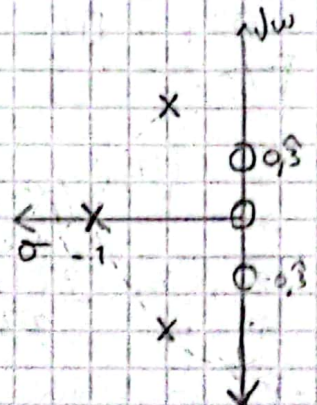$T(s) = \frac{9s(s^3 + 1/3^3)}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$   $\lim_{s \rightarrow \infty} T(s) = 9$



Como yo quiero que en  $\infty$  tienda a 0, solo tomar un valor de  $K = \frac{1}{9}$

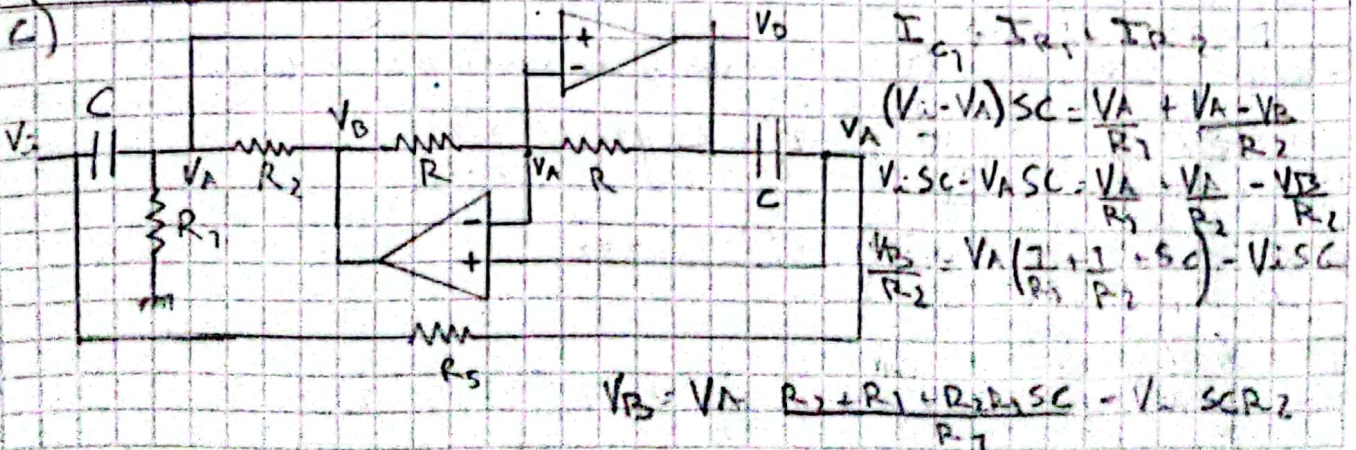$T(s) = \frac{s^3 + s^2 + s}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$



NOTA



$$\frac{V_B - V_A}{R} = \frac{V_A - V_B}{R} \Rightarrow V_A - V_B = V_A - V_B \Rightarrow V_0 = 2V_A - V_B$$

$$V_0 = 2V_A - V_A \left( \text{SCR}_2 + \frac{R_2}{R_1} + 1 \right) + V_A \text{SCR}_2 = V_A \left( 1 - \frac{\text{SCR}_2 R_1 + R_2}{R_1} \right) + V_A \text{SCR}_2$$

$$\frac{V_A - V_0}{R_5} = (V_A - V_0) S C \Rightarrow V_A - V_0 = V_A \text{SCR}_5 - V_0 \text{SCR}_5$$

$$\Rightarrow V_A (1 - \text{SCR}_5) = V_0 + V_0 \text{SCR}_5 \Rightarrow V_A = \frac{V_0}{\text{SCR}_5 + 1} + V_0 \frac{\text{SCR}_5}{\text{SCR}_5 + 1}$$

$$V_0 = \frac{R_1 + \text{SCR}_2 R_1 + R_2}{R_1} \left( V_A \frac{1}{\text{SCR}_5 + 1} + V_0 \frac{\text{SCR}_5}{\text{SCR}_5 + 1} \right) = V_A \left( \text{SCR}_2 \right)$$

$$V_0 = V_A \left( \frac{R_1 - R_2 - \text{SCR}_2 R_1 + \text{SCR}_2}{(\text{SCR}_5 + 1) R_1} \right) + V_0 \frac{(R_1 - R_2 - \text{SCR}_2 R_1) (\text{SCR}_5)}{(\text{SCR}_5 + 1) R_1}$$

$$V_0 \left( 1 - \frac{S^2 C^2 R_1 R_2 R_1 + \text{SCR}_5 (R_1 - R_2)}{(\text{SCR}_5 + 1) R_1} \right) = V_A \frac{R_1 - R_2 - \text{SCR}_2 R_1 + \text{SCR}_2 R_1 (\text{SCR}_5 + 1)}{(\text{SCR}_5 + 1) R_1}$$

$$V_0 = (\text{SCR}_5 + 1) R_1 + S^2 C^2 R_1 R_2 R_1 + \text{SCR}_5 (R_1 - R_2) = V_A \frac{R_1 - R_2 + S^2 C^2 R_2 R_1 R_5}{(\text{SCR}_5 + 1) R_1}$$

$$V_0 = \frac{S^2 C^2 R_2 R_1 R_5 + (R_1 - R_2)}{S^2 C^2 R_1 R_2 R_5 + \text{SCR}_5 R_2 + R_1} = \frac{C^2 R_2 R_1 R_5}{C^2 R_1 R_2 R_5} \frac{S^2 + \frac{R_1 - R_2}{C^2 R_2 R_1 R_5}}{S^2 + S \frac{1}{C R_1} + \frac{1}{C^2 R_1 R_2 R_5}}$$

$$T(s) = \frac{S^2 + \frac{R_1 - R_2}{C^2 R_2 R_1 R_5}}{S^2 + S \frac{1}{C R_1} + \frac{1}{C^2 R_2 R_5}}$$

$$\text{Direto: } T(s) = \frac{S^2 + 1}{S^2 + S + 1} \frac{S}{S + 1}$$

$$\text{- Rinner SOS: } \left[ \frac{R_1 - R_2}{C^2 R_2 R_1 R_5} = \frac{1}{3} \right] = \omega_p \left[ \frac{1}{C^2 R_2 R_5} = 1 \right] = \omega_p \left[ \frac{1}{C R_1} = \frac{\omega_p}{0} \right]$$

$$\frac{R_1 - R_2}{R_1} = \frac{1}{9} \Rightarrow R_1 - \frac{R_1}{9} = R_2 \Rightarrow R_1 = \frac{1}{8} R_2$$


$$C^2 = \frac{1}{R_2 R_5} \quad \frac{8}{C^2 R_2} = 1 \Rightarrow C = \frac{8}{9} \frac{1}{R_2}$$

$$\Rightarrow \left( \frac{8}{9 R_2} \right)^2 = \frac{1}{R_2 R_5} \Rightarrow \frac{64}{81 R_2^2} = \frac{1}{R_2 R_5} \Rightarrow R_2 = \frac{64}{81} R_5$$

$$\text{Adapto } R_5 = 1 \Rightarrow R_2 = \frac{64}{81} = 0,8 \Rightarrow C = \frac{8}{9} = 0,888 \Rightarrow R_1 = \frac{8}{9}$$



Circuito RC: Para altas

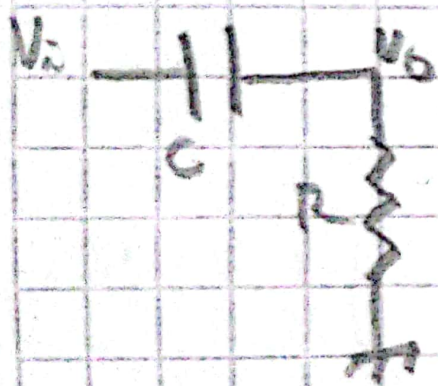

$$(V_i - V_o)SC = \frac{V_o}{R} \Rightarrow SCV_o = V_o \left( SC + \frac{1}{R} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{SCR}{SCR + 1} \Rightarrow \left[ T(s) = \frac{s}{s + \frac{1}{RC}} \right]$$

$$\frac{1}{RC} = 1 \Rightarrow (R = C = 1)$$